
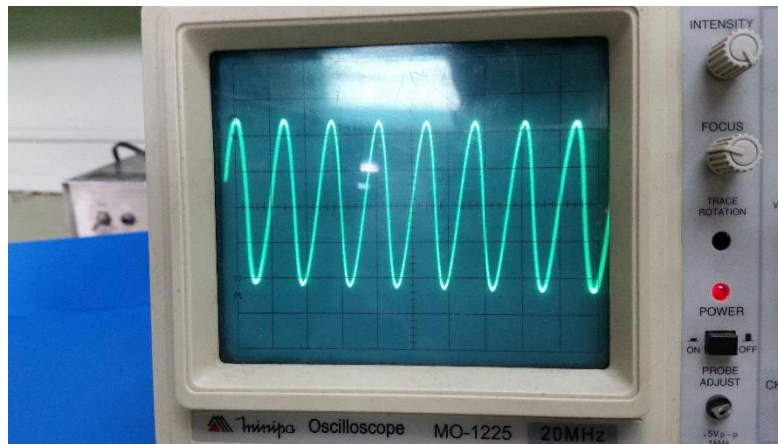



Resistencia 1 sin DC:

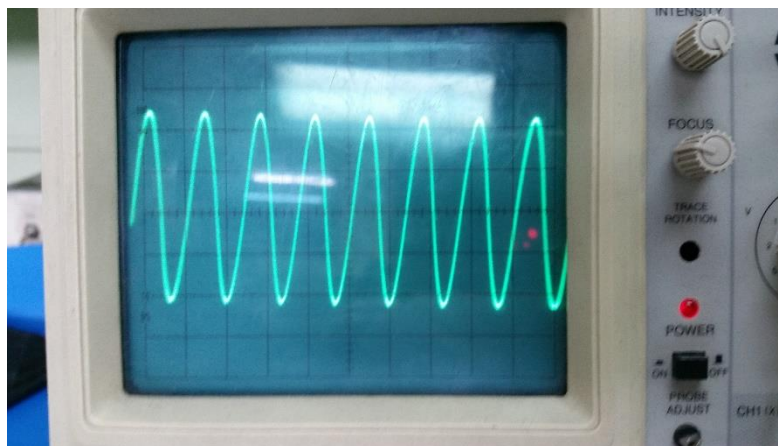


Resistencia 1 con DC:




Resistencia 2 sin DC:

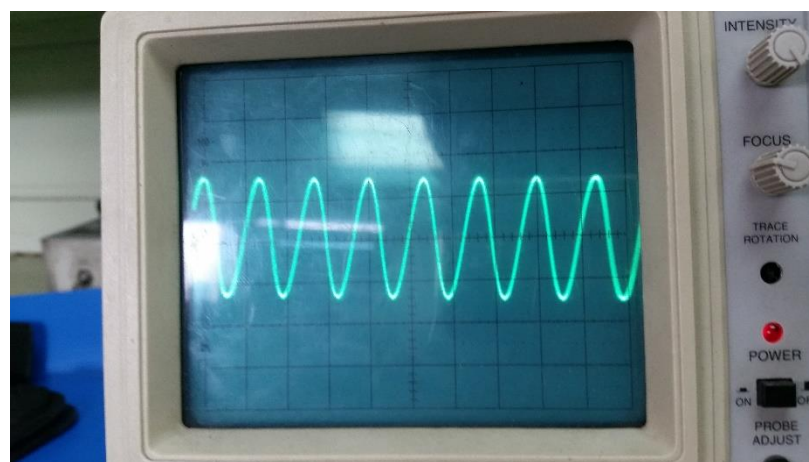


Resistencia 2 con DC:

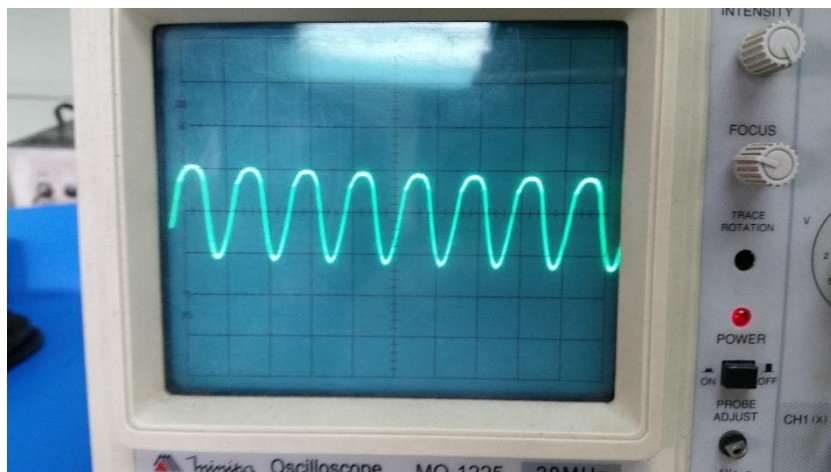

Generador Onda Cuadrada:

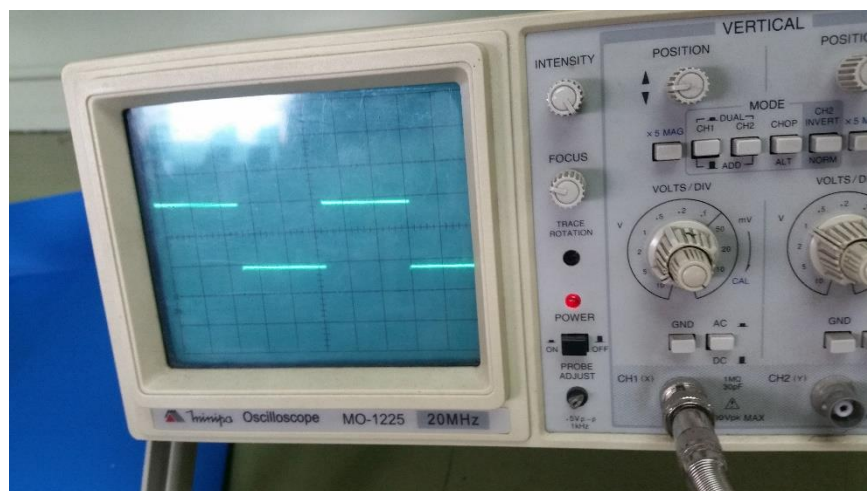


Onda cuadrada en resistencia:

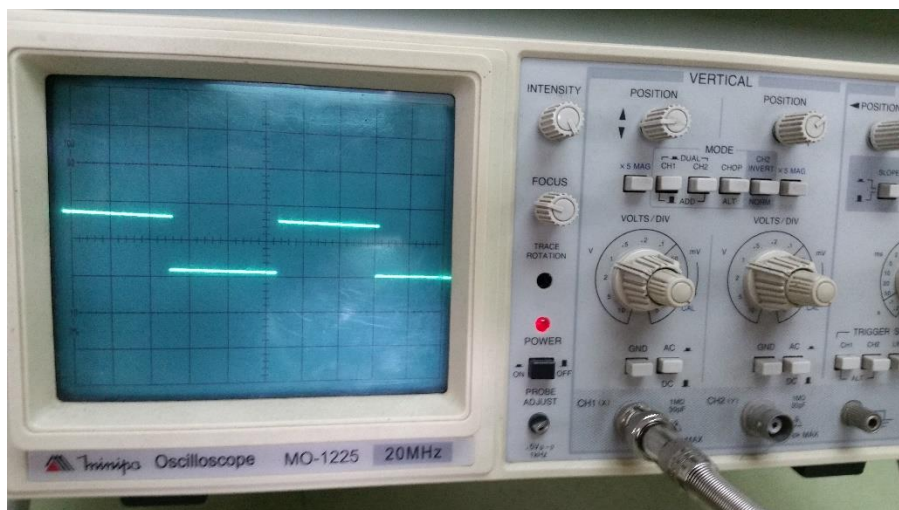




Rectificación media onda en resistencia:

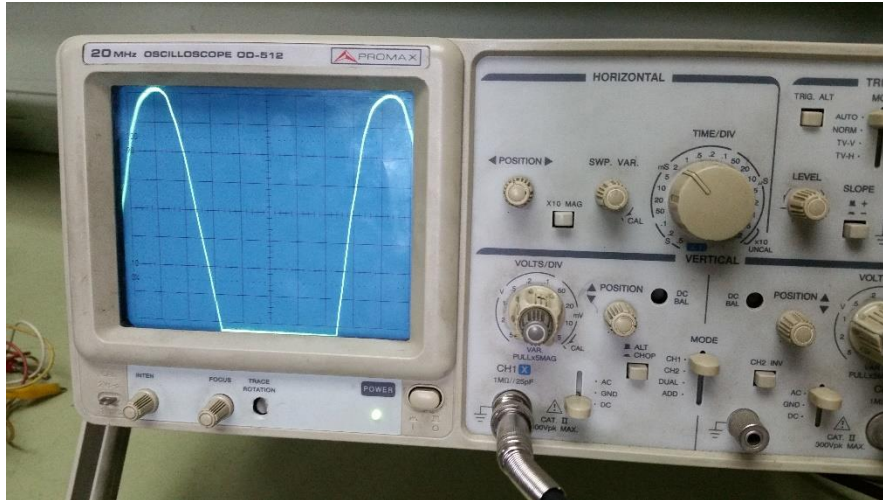

Rectificación en media onda del diodo:

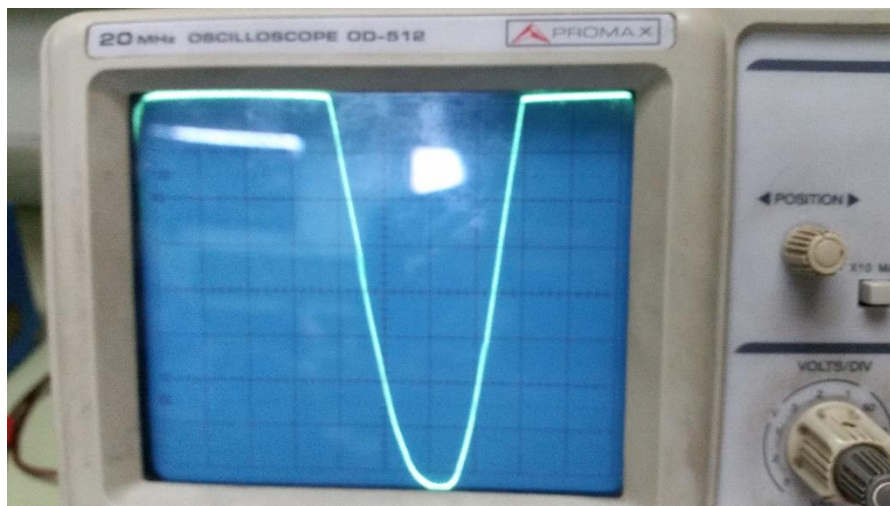

Rectificación de onda completa:

